
 


Schmitt Inverter (NOT Gate)

 


Schmitt Inverter (NOT Gate)




بكل بساطة في اي شيء يسمى شميت (**Schmitt**) يجب ان تتجاوز الاشارة قيمتين فاصلتين لتحديث اي تغيير

Schmitt Inverter (NOT Gate)

 

بكل بساطة في اي شيء يسمى شميت (**Schmitt**) يجب ان تتجاوز الاشارة قيمتين فاصلتين لتحديث اي تغيير

Schmitt Inverter (NOT Gate)

 




TTL Logic Types


74LS14 Hex Schmitt Inverting NOT Gate

CMOS Logic Types

CD40106 Hex Schmitt Inverting NOT Gate

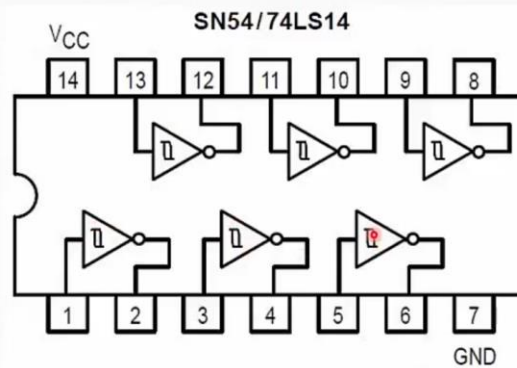

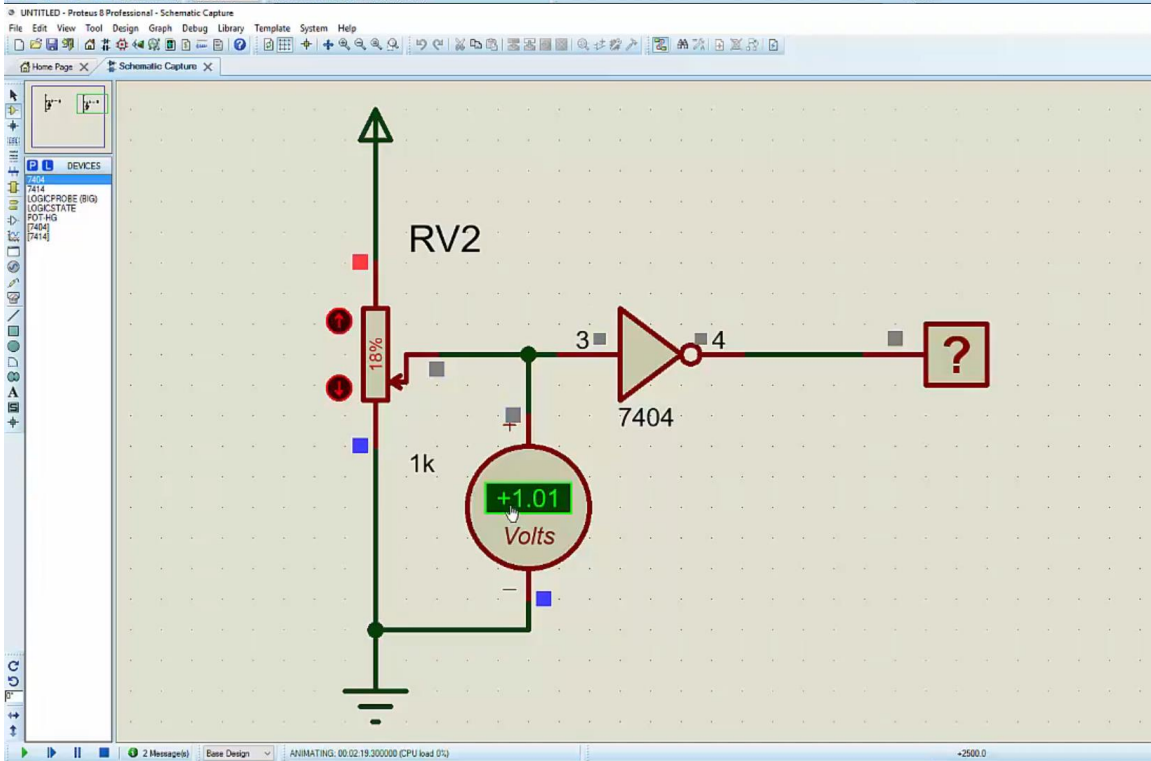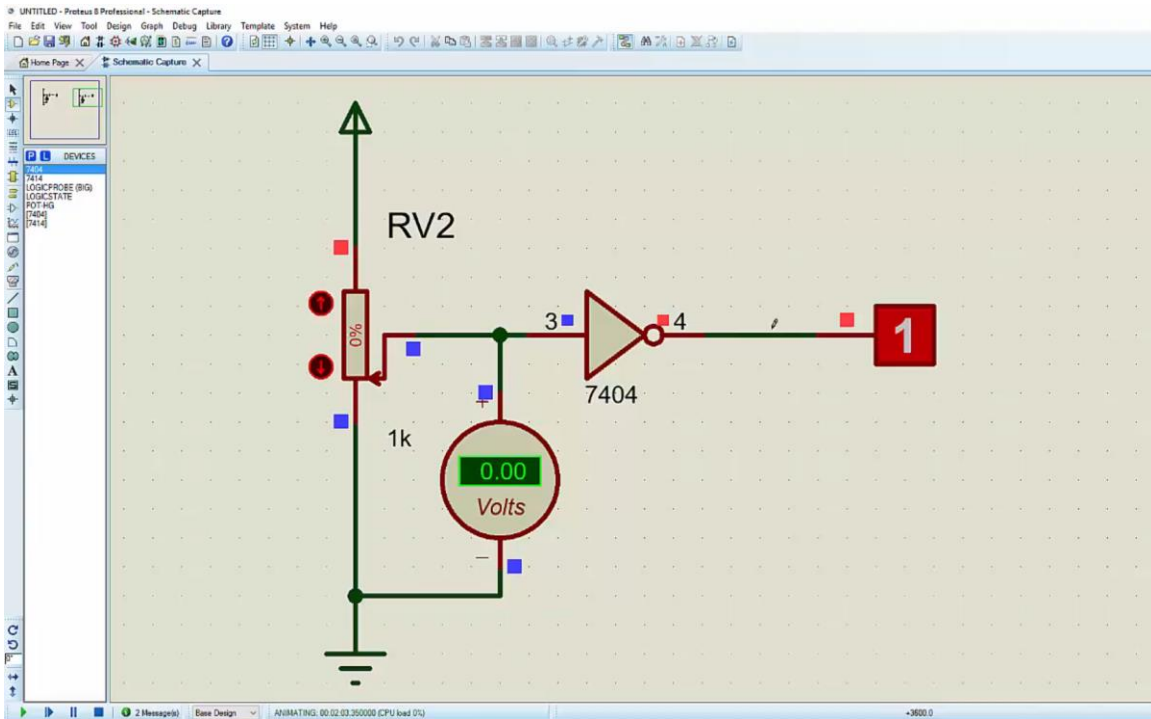

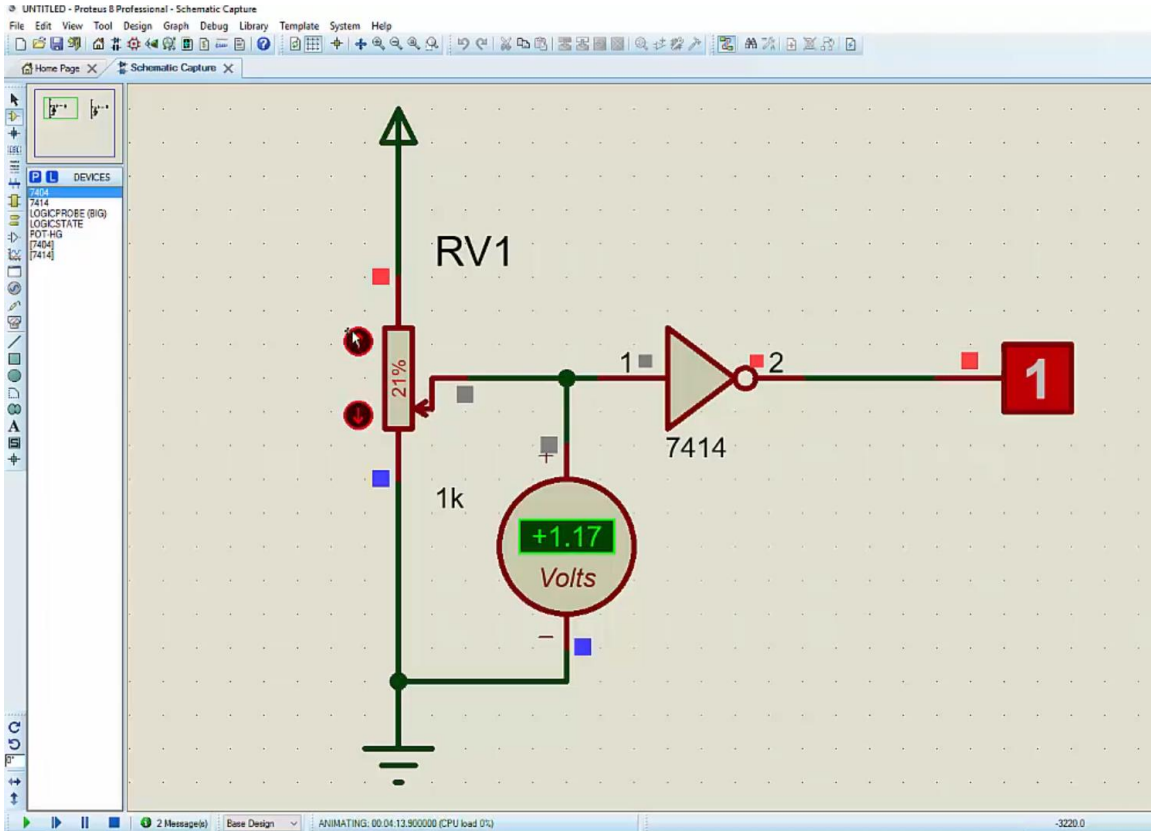

SN5414, SN54LS14, SN7414, SN74LS14
SDLS049C – DECEMBER 1983 – REVISED NOVEMBER 2016

SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters

1 Features

- Operation From Very Slow Edges
- Improved Line-Receiving Characteristics
- High Noise Immunity

2 Applications

- HVAC Gateways
- Residential Ductless Air Conditioning Outdoor Units
- Robotic Controls
- Industrial Stepper Motors
- Power Meter and Power Analyzers
- Digital Input Modules for Factory Automation

3 Description



Each circuit in SNx414 and SNx4LS14 functions as an inverter. However, because of the Schmitt-Trigger action, they have different input threshold levels for positive-going (V_{T+}) and negative-going (V_{T-}) signals.



These circuits are temperature compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals.

Device Information⁽¹⁾

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
SN7414, SN74LS14	SOIC (14)	4.90 mm × 3.91 mm
	SSOP (14)	6.20 mm × 5.30 mm
	PDIP (14)	19.30 mm × 6.35 mm
	SO (14)	10.30 mm × 5.30 mm
SN5414, SN54LS14	CDIP (14)	19.56 mm × 6.67 mm
	CFP (14)	9.21 mm × 5.97 mm
	LCCC (20)	8.89 mm × 8.89 mm

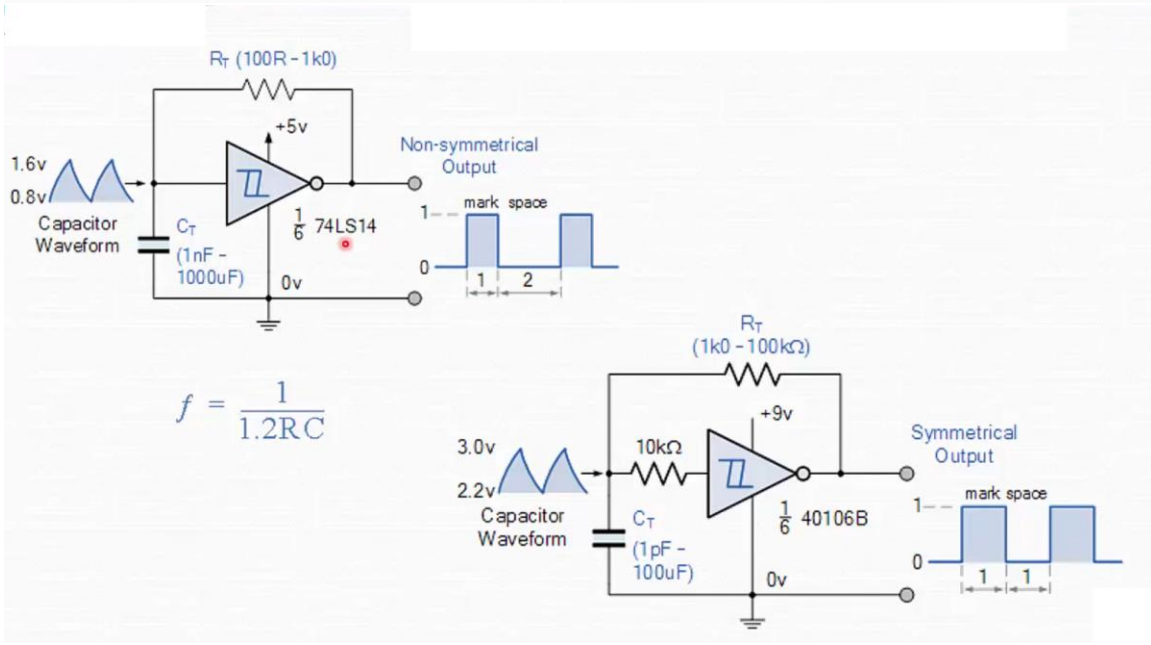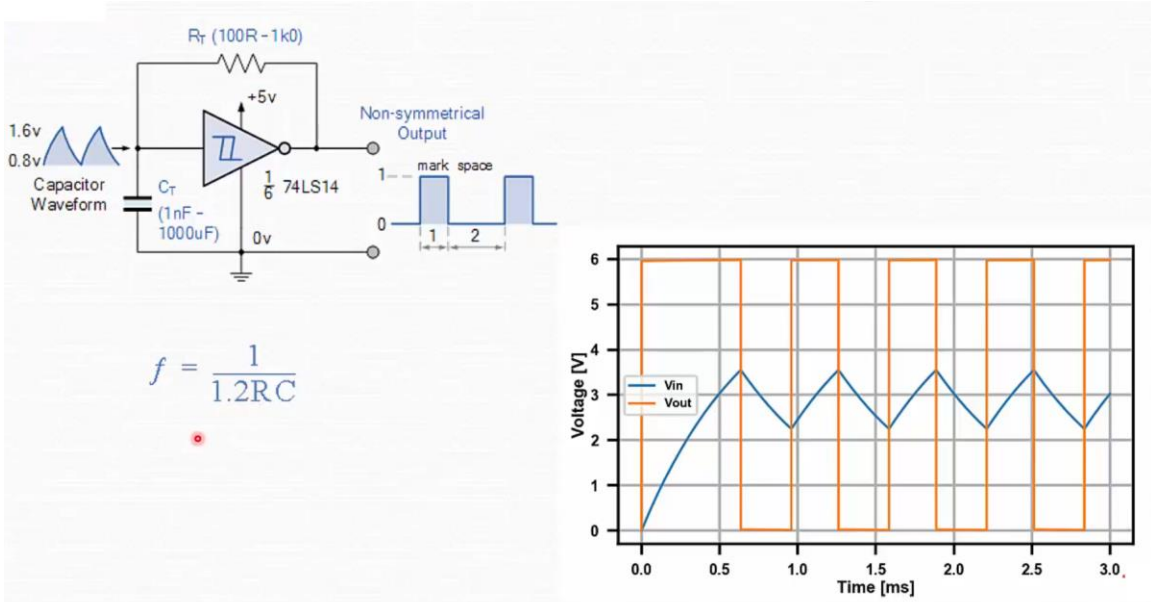(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.




 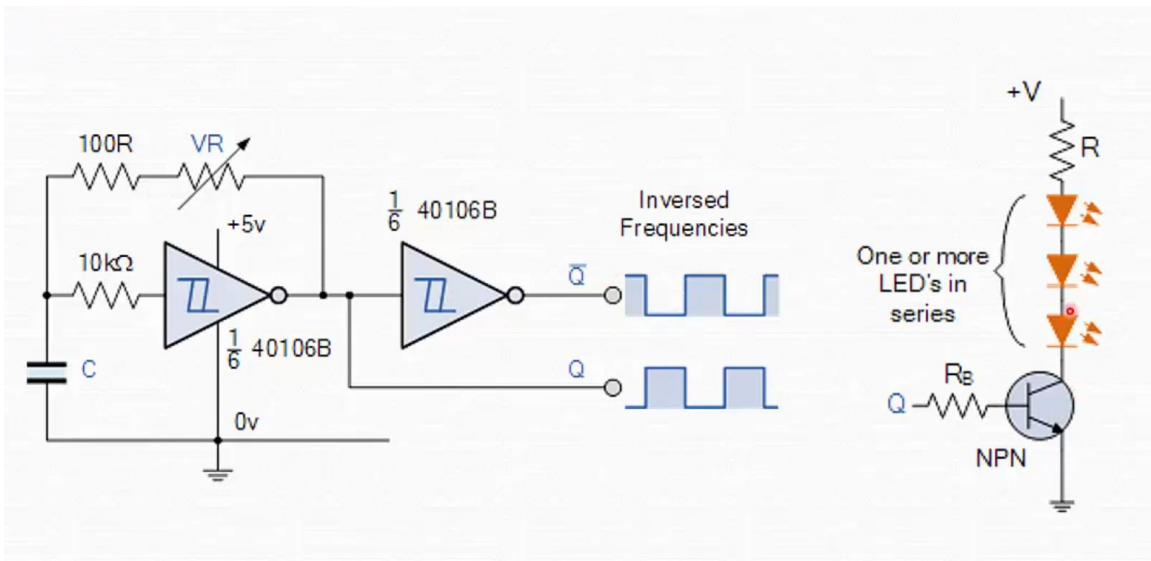

البوابات المنطقية

NAND

NOT AND

 


2-input "AND" gate plus a "NOT" gate



البوابات المنطقية

بوابة NAND

 


Symbol	Truth Table		
<p>2-input NAND Gate</p>	B	A	Q
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
Boolean Expression $Q = \overline{A.B}$	Read as A AND B gives NOT Q		


ذات ثلاث مداخل

Symbol	Truth Table			
<p>3-input NAND Gate</p>	C	B	A	Q
	0	0	0	1
	0	0	1	1
	0	1	0	1
	0	1	1	1
	1	0	0	1
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	0
Boolean Expression $Q = \overline{A.B.C}$	Read as A AND B AND C gives NOT Q			

 القاعدة السهلة / أي صفر على أي دخل يخرج واحد





 
بوابة NAND بأربعة مداخل من بوابات ذات مدخلين



$$Q = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$$

ملاحظة
إذا كان هناك مدخل زائد عن الحاجة يجب ربطه بـ 5 فولت (Logic 1) أو ربطه بمدخل آخر (أي دمج مدخلين مع بعض)

بوابة NAND لاستعمالات متعددة

   



TTL Logic Types


74LS00 Quad 2-input
74LS10 Triple 3-input
74LS20 Dual 4-input
74LS30 Single 8-input

CMOS Logic Types

 
CD4011 Quad 2-input
CD4023 Triple 3-input
CD4012 Dual 4-input





 

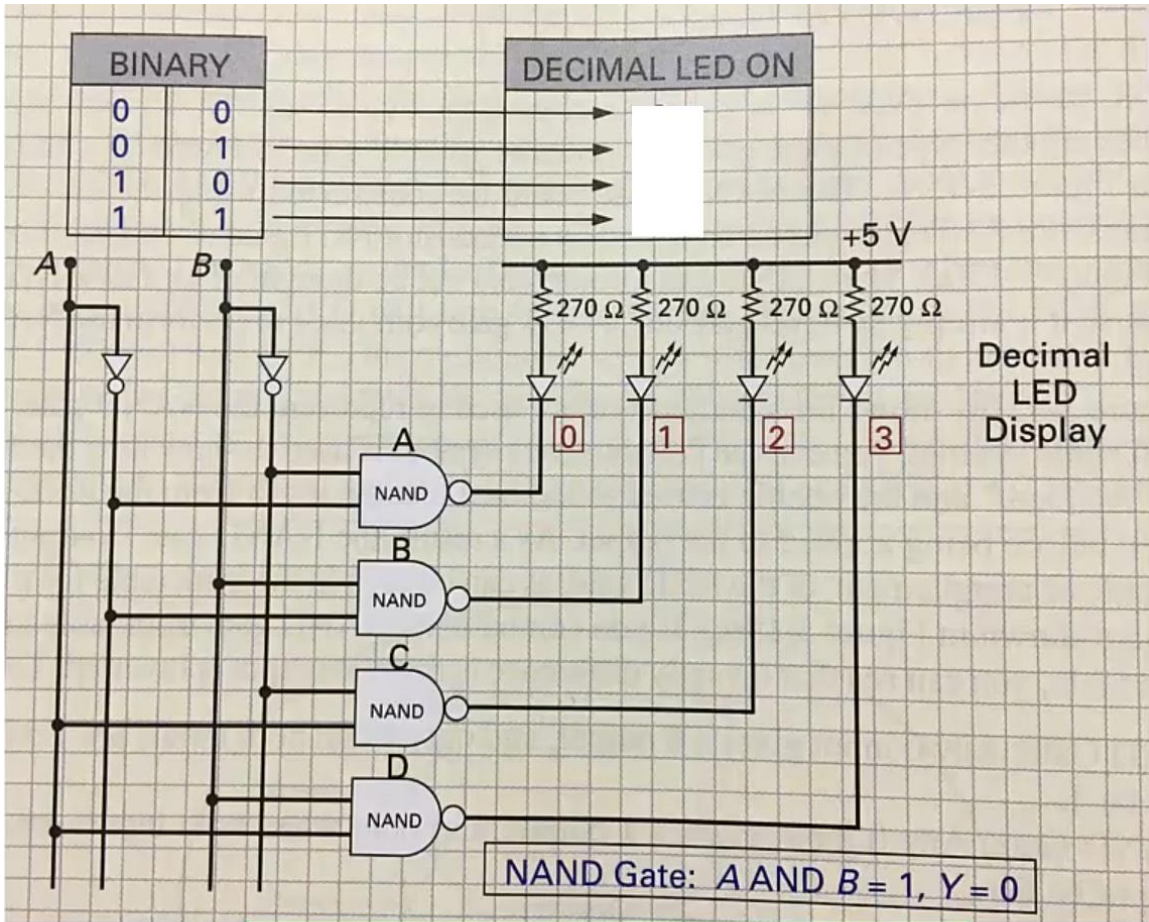

 القاعدة السهلة / أي صفر على أي دخل يخرج واحد



 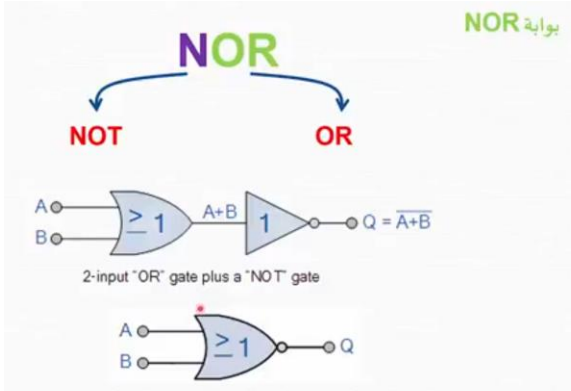


Symbol	Truth Table															
<p>2-input NOR Gate</p>	<table border="1"> <tr><th>B</th><th>A</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	B	A	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
	B	A	Q													
	0	0	1													
	0	1	0													
1	0	0														
1	1	0														
Boolean Expression $Q = \overline{A+B}$	Read as A OR B gives NOT Q															

ذات ثلاث مداخل

Symbol	Truth Table																																				
<p>3-input NOR Gate</p>	<table border="1"> <tr><th>C</th><th>B</th><th>A</th><th>Q</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	C	B	A	Q	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
	C	B	A	Q																																	
	0	0	0	1																																	
	0	0	1	0																																	
	0	1	0	0																																	
	0	1	1	0																																	
	1	0	0	0																																	
	1	0	1	0																																	
1	1	0	0																																		
1	1	1	0																																		
Boolean Expression $Q = \overline{A+B+C}$	Read as A OR B OR C gives NOT Q																																				


القاعدة السهلة / أي واحد على أي دخل يخرج صفر

 بوابة NOR بأربعة مداخل من بوابات ذات مدخلين





$$Q = \overline{A + B + C + D}$$

 ملاحظة إذا كان هناك مدخل زائد عن الحاجة يجب ربطه بـ 0 فولت (Logic 0) أو ربطه بمدخل آخر (أي دمج مدخلين مع بعض)



بوابة NOR لاستعمالات متعددة

  





2-input AND Gate

TTL Logic Types

- 74LS02 Quad 2-input
- 74LS27 Triple 3-input
- 74LS260 Dual 4-input

CMOS Logic Types

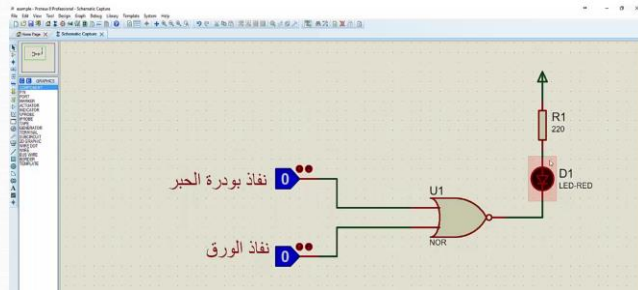 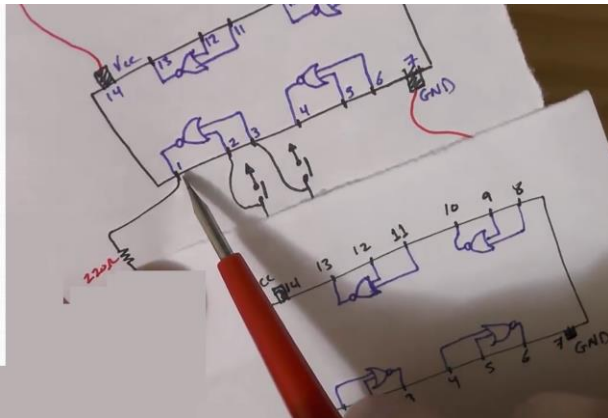 
- CD4001 Quad 2-input
- CD4025 Triple 3-input
- CD4002 Dual 4-input



Exclusive OR بوابة


XOR بوابة

بوابة عدم التكافؤ

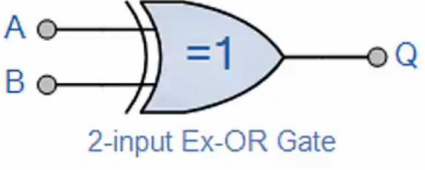Symbol	Truth Table		
 <p>2-input Ex-OR Gate</p>	B	A	Q
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
Boolean Expression $Q = A \oplus B$	Read as A OR B but NOT BOTH gives Q		

$$Q = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

ذات ثلاث مداخل


Symbol	Truth Table			
 <p>3-input Ex-OR Gate</p>	C	B	A	Q
	0	0	0	0
	0	0	1	1
	0	1	0	1
	0	1	1	0
	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	1	0	0
	1	1	1	1
Boolean Expression $Q = A \oplus B \oplus C$	Read as "any ODD number of Inputs" gives Q			

يكون الخرج 1 عندما يكون هناك عدد فردي من المداخل 1


إذا كان هناك مدخل زائد عن الحاجة يجب ربطه بـ 0 فولت (Logic 0)
 هنا خطأ كبير لو تم ربطه بمدخل آخر (أي دمج مدخلين مع بعض)

ملاحظة

XOR من البوابات الرئيسية



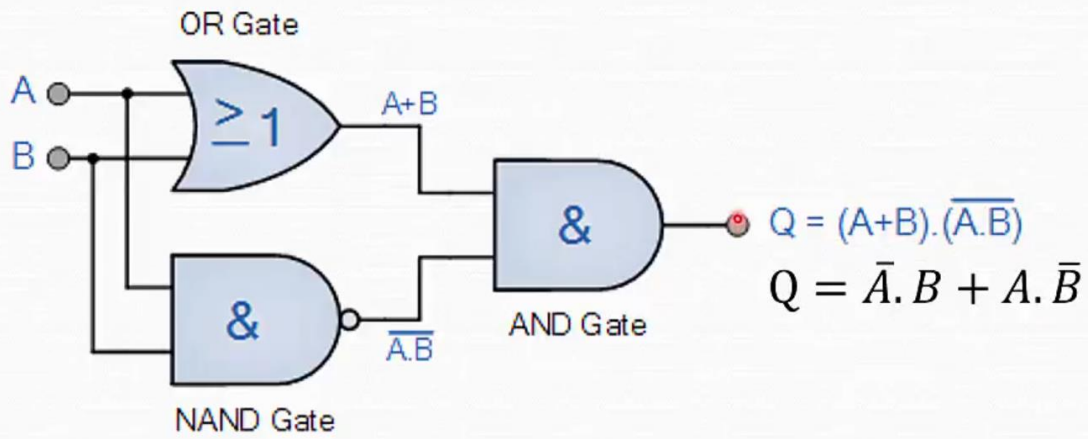


XOR من بوابة NAND

 





TTL Logic Types
74LS86 Quad 2-input


CMOS Logic Types
CD4030 Quad 2-input

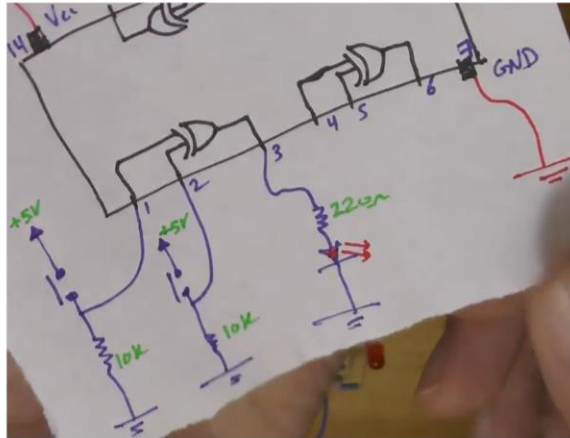  

التطبيقات

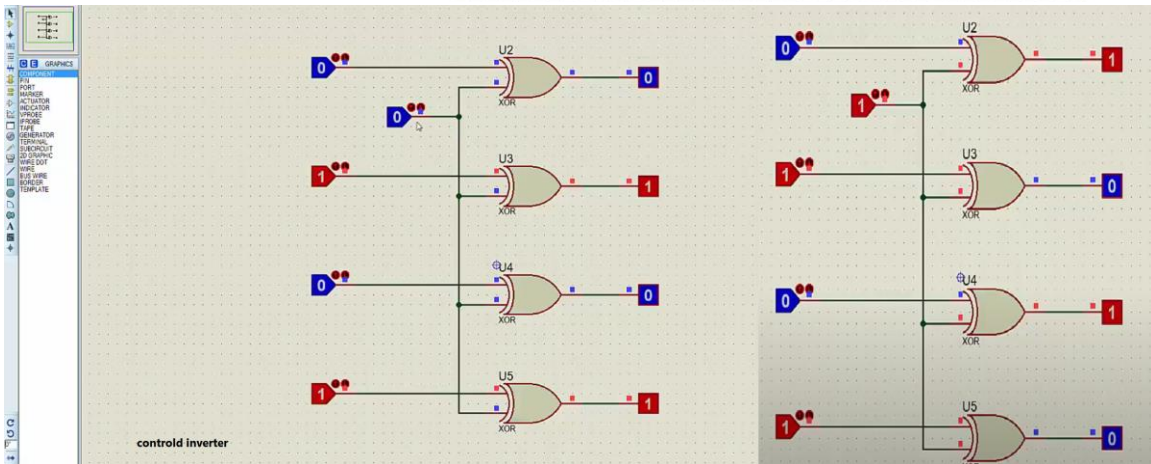  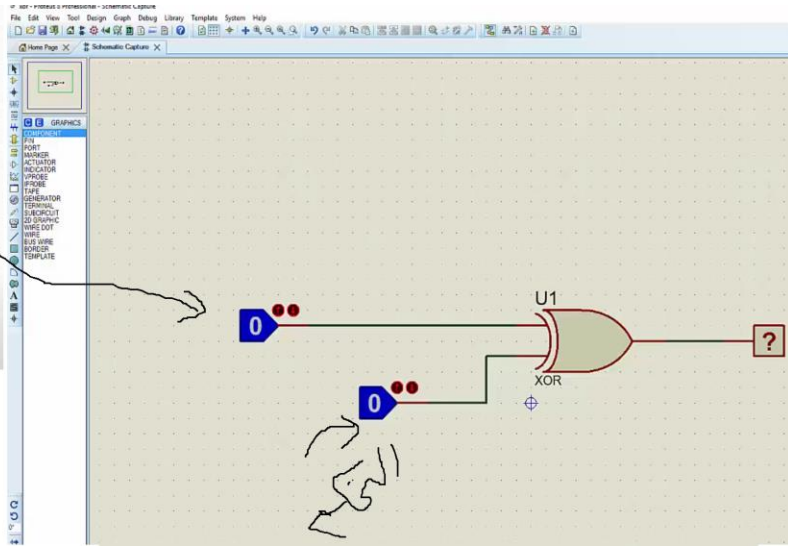- جمع وطرح الاعداد
- المقارنة واكتشاف الاختلاف
- عكس الارقام
- التشفير




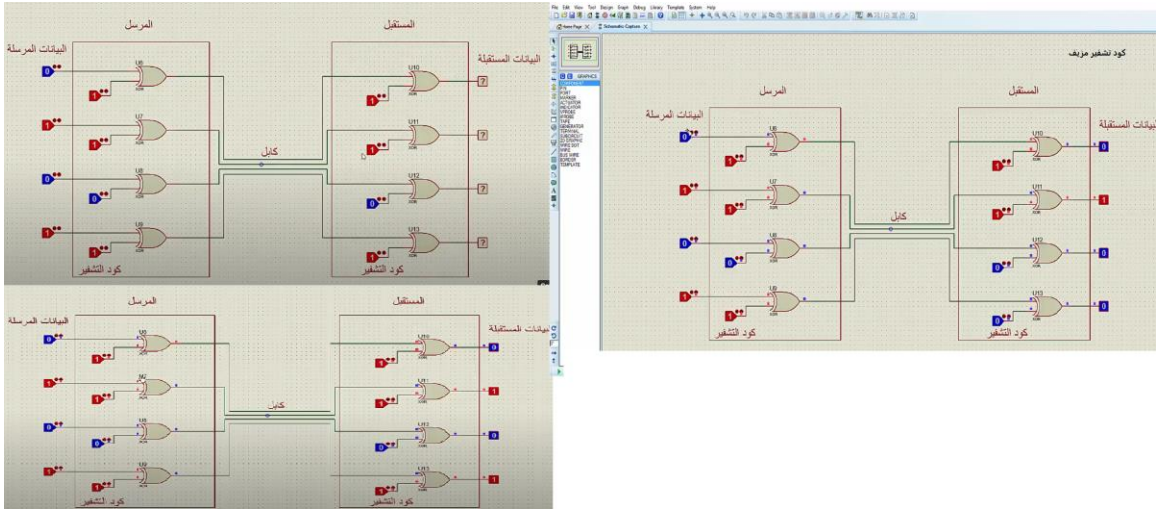

بوابة Exclusive NOR

بوابة XNOR

بوابة التكافؤ

 

2-input "Ex-OR" gate plus a "NOT" gate

Symbol	Truth Table		
<p>2-input Ex-NOR Gate</p>	B	A	Q
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
Boolean Expression $Q = \overline{A \oplus B}$	Read if A AND B the SAME gives Q		


ذات ثلاث مداخل

Symbol	Truth Table			
<p>3-input Ex-NOR Gate</p>	C	B	A	Q
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	0	1	0	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	0
Boolean Expression $Q = \overline{A \oplus B \oplus C}$	Read as "any EVEN number of Inputs" gives Q			


يكون الخرج 1 عندما يكون هناك عدد زوجي من المداخل 1... والعدد الزوجي يشمل الصفر

ملاحظة اذا كان هناك مدخل زائد عن الحاجة يجب ربطه بـ 0 فولت (Logic 0)
هنا خطأ كبير لو تم ربطه بمدخل آخر (أي دمج مدخلين مع بعض)

XNOR من البوابات الرئيسية




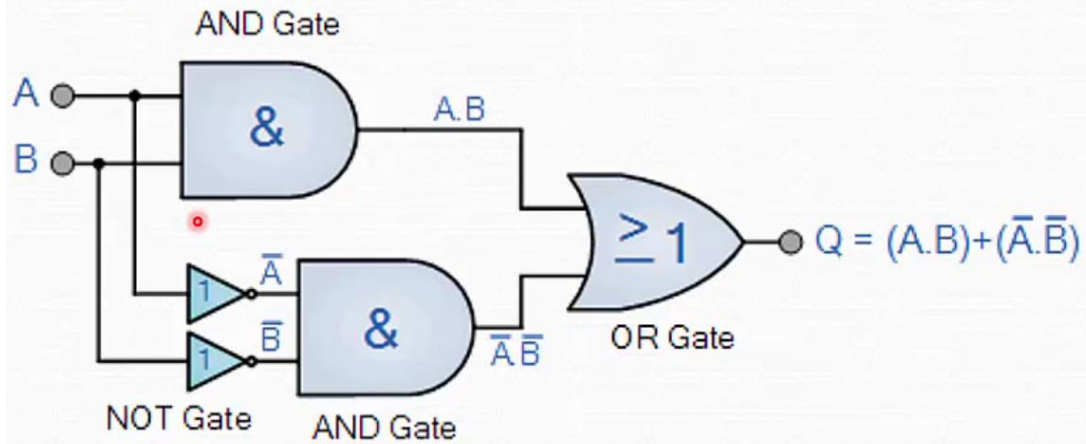


XNOR من بوابة NAND

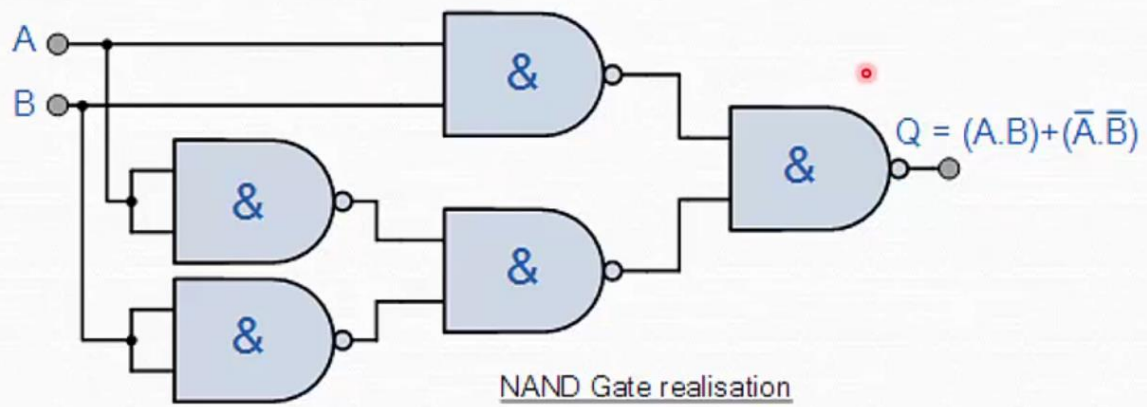

TTL Logic Types
74LS266 Quad 2-input

CMOS Logic Types
CD4077 Quad 2-input

 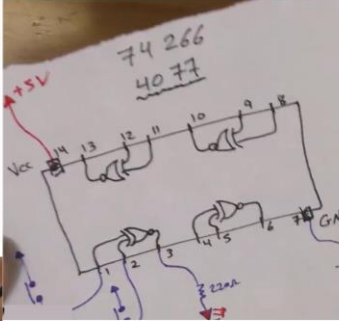  

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR™

March 1989
Revised March 2000

DM74LS266
Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate
with Open-Collector Outputs

General Description

This device contains four independent gates each of which performs the logic exclusive-NOR function. Outputs are open collector.

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
DM74LS266M	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-120, 0.150 Narrow
DM74LS266N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.

Connection Diagram



Truth Table

Inputs		Outputs
A	B	Y
L	L	H

DM74LS266 Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate

TEXAS INSTRUMENTS

Data sheet acquired from Harris Semiconductor
SCH8505E

January 1998 - Revised September 2003

CD4070B,
CD4077B
CMOS Quad Exclusive-OR
and Exclusive-NOR Gate

Features

- High-Voltage Types (20V Rating)
- CD4070B - Quad Exclusive-OR Gate
- CD4077B - Quad Exclusive-NOR Gate
- Medium Speed Operation
 - $t_{PHL}, t_{PLH} = 65ns$ (Typ) at $V_{DD} = 10V, C_L = 50pF$
- 100% Tested for Quiescent Current at 20V
- Standardized Symmetrical Output Characteristics
- 5V, 10V and 15V Parametric Ratings
- Maximum Input Current of $1\mu A$ at 18V Over Full Package Temperature Range
 - $100nA$ at 18V and 25°C
- Noise Margin (Over Full Package Temperature Range)
 - 1V at $V_{DD} = 5V, 2V$ at $V_{DD} = 10V, 2.5V$ at $V_{DD} = 15V$
- Meets All Requirements of JEDEC Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

Applications



- Logical Comparators

Ordering Information



PART NUMBER	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE
CD4070BE	-55 to 125	14 Ld PDIP
CD4070BF3A	-55 to 125	14 Ld CERDIP
CD4070BM	-55 to 125	14 Ld SOIC
CD4070BMT	-55 to 125	14 Ld SOIC
CD4070BM96	-55 to 125	14 Ld SOIC
CD4070BNSR	-55 to 125	14 Ld SOP
CD4070BPW	-55 to 125	14 Ld TSSOP
CD4070BPWR	-55 to 125	14 Ld TSSOP
CD4077BE	-55 to 125	14 Ld PDIP
CD4077BF3A	-55 to 125	14 Ld CERDIP
CD4077BM	-55 to 125	14 Ld SOIC
CD4077BMT	-55 to 125	14 Ld SOIC
CD4077BM96	-55 to 125	14 Ld SOIC

الخرج من نوع Open Collector / Open Drain


الوضع العادي

  


وضع الـ open

  

وضع الـ open

 

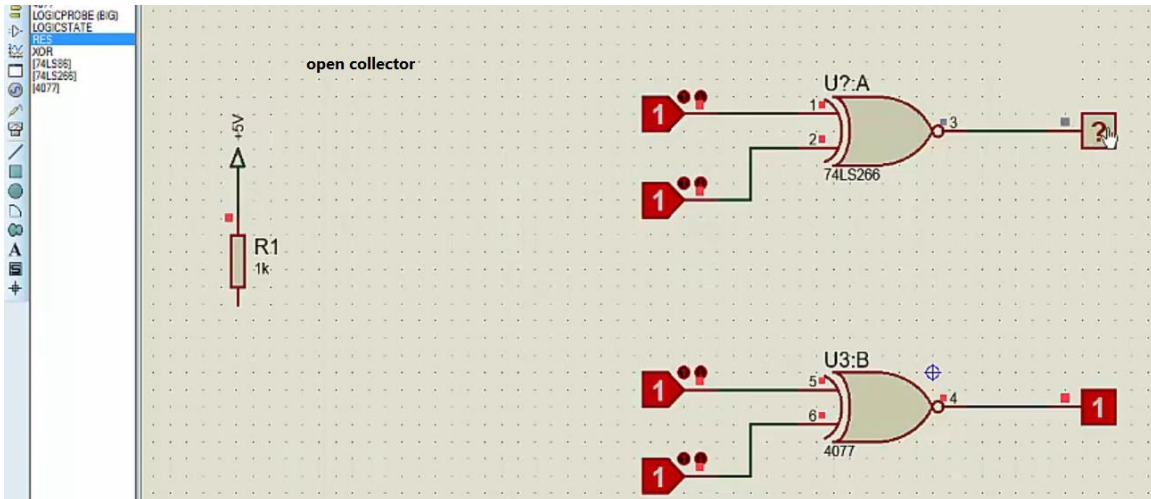

lec12 - Proteus 8 Professional - Schematic Capture
 File Edit View Tool Design Graph Debug Library Template System Help

